

Beatriz Saito Gobira

Atividade

Com base na planta baixa de um hotel a seguir, faça um diagrama para o sistema de detecção e alarme de incêndio. Leia o artigo:

<https://www.digisensor.com.br/central-incendio-preco/>



Diagrama lúdico para o hotel haverá:

- Central de Alarme de Incêndio Endereçável CIE 1125 Intelbras
- DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL 2951J JOHNSON CONTROLS COM BASE
- sinalizador manual intelbras sav 520E
- Acionador Manual Endereçável SMART
- Cabo para Sistema de Alarme de Incêndio - Tipo MA AI



Cabo Alarme De Incêndio poliron



detectores de fumaça endereçados



Um sinalizador audiovisual endereçável



Acionador Manual Endereçável SMART



Central de alarme